

Рис.1

①

1. Система уравнений МКТ

на основании баланса токов в контурах

$$\begin{aligned} \text{I: } & I_{k1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{k2} \cdot R_3 - J \cdot R_1 = E_1 + E_2 \\ \text{II: } & I_{k2} \cdot (R_3 + R_4) - I_{k1} \cdot R_3 = -E_2 \end{aligned}$$

или

$$\begin{cases} I_{k1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{k2} \cdot R_3 = J \cdot R_1 + E_1 + E_2 \\ -I_{k1} \cdot R_3 + I_{k2} \cdot (R_3 + R_4) = -E_2 \end{cases} \quad (1)$$

Также будем

$$I_1 = J - I_{k1}; \quad I_2 = I_{k1}; \quad I_3 = I_{k2} - I_{k1}; \quad I_4 = -I_{k2}$$

Баланс напряжений


$$\text{Для контура III: } -U_J + I_1 R_1 = -E_1; \quad U_J = E_1 + I_1 R_1;$$

$$P_{\text{источник}} = E_1 \cdot (-I_1) + E_2 \cdot (-I_2) + U_J \cdot J$$

$$P_{\text{потеря}} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot R_3 + I_4^2 \cdot R_4$$

Эквивалентное представление

(2)

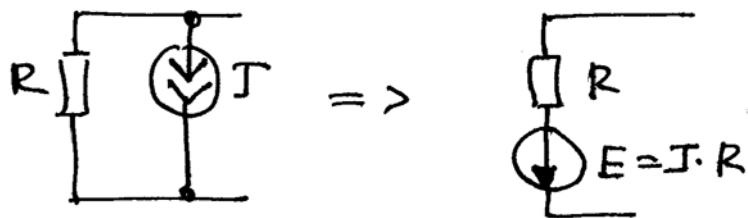

Эквивалентные схемы цепи

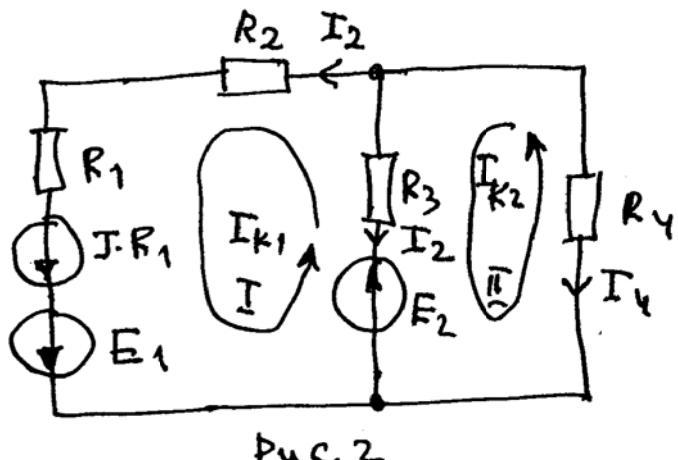


Рис. 2

система уравнений МКТ в обобщенном виде (рис. 2)

$$\begin{cases} I_{k_1} \cdot R_{11} + I_{k_2} \cdot R_{12} = E_{k_1} \\ I_{k_1} \cdot R_{21} + I_{k_2} \cdot R_{22} = E_{k_2} \end{cases}$$

из коэффициентов определение

$$R_{11} = R_1 + R_2 + R_3 ; R_{22} = R_3 + R_4$$

Взаимное соотношение коэффициентов

$$R_{12} = R_{21} = -R_3$$

коэффициенты γ

$$E_{k_1} = J \cdot R_1 + E_1 + E_2 ; E_{k_2} = -E_2$$

тогда получим (1).

А так I_1 в исходной цепи не является замкнутым контуром. Так же $\gamma_1 = 1$

$$I_1 - J + I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = J - I_2 .$$